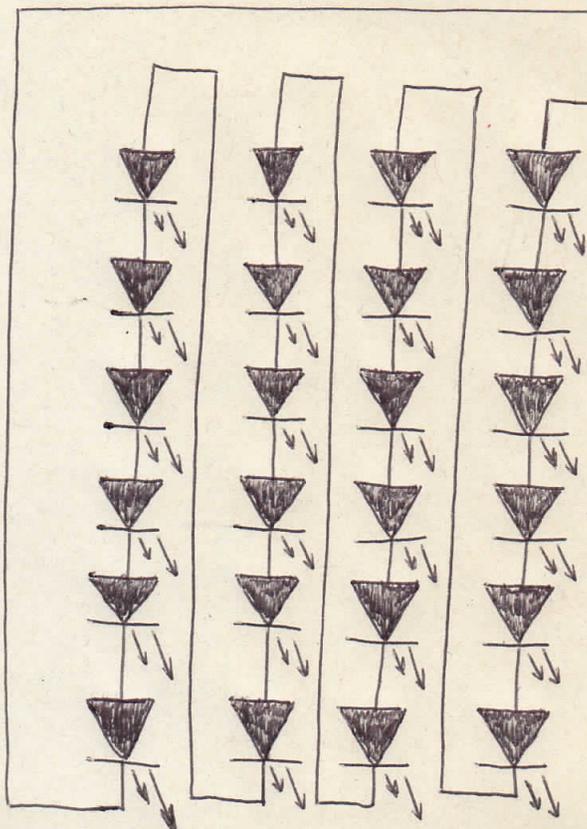
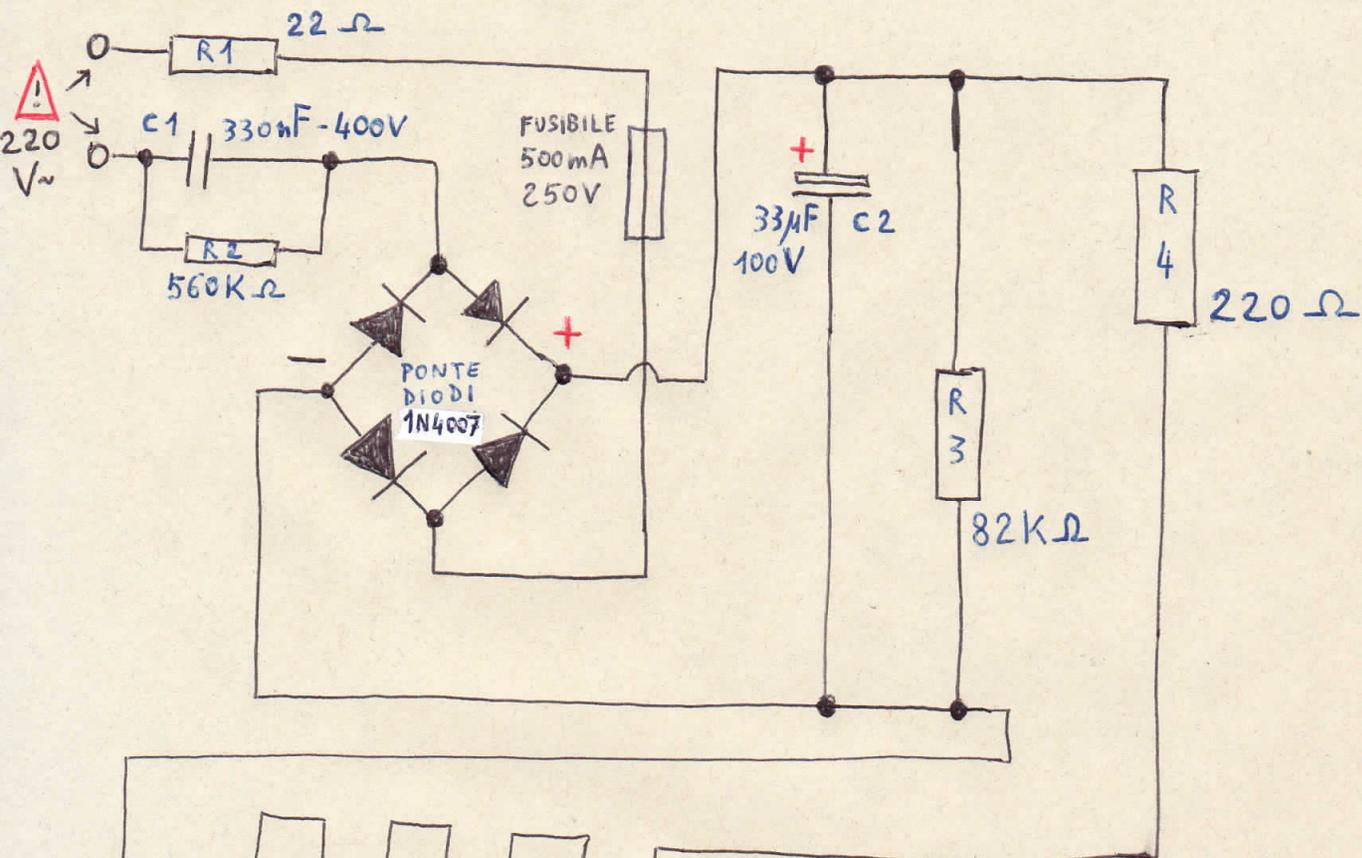




www.wutel.net

- Solar Energy Way -

SCHEMA BASE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LAMPADA A 24 LED (A LUCE BIANCA) ALIMENTATA DIRETTAMENTE A 220V_~ (SENZA TRASFORMATORE)



24 LED
A LUCE BIANCA MOD. DA 20mA - 3V
(TUTTI IN SERIE TRA LORO)



ATTENZIONE!

QUESTA LAMPADA FUNZIONA A 220V_~. LA REALIZZAZIONE ED IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA VA ESEGUITO SOLTANTO DA PERSONALE ESPERTO E QUALIFICATO.